

## مسرد المصطلحات

### Glossary

**أسلاك:** مواد موصلة تسمح بمرور الكهرباء ونقلها في الدارة الكهربائية.

**البطارية:** المكون الذي يزود الدارة بالكهرباء.

**التيار الكهربائي:** مرور الشحنات الكهربائية في الدارة الكهربائية المغلقة.

**الدارة الكهربائية:** المسار المغلق الذي تمر فيه الكهرباء.

**مصباح كهربائي:** يُستخدم في الدارة الكهربائية للكشف عن مرور الكهرباء.

**مفاتيح كهربائية:** المكون الذي يُستخدم للتحكم بفتح الدارة أو إغلاقها في الأجهزة الكهربائية المختلفة.