

مسرد المصطلحات

Glossary

الكهرباء الساكنة: تجمُّع الشحنات الكهربائية على سطح جسمٍ ما.

التفريغ الكهربائي: انتقال سريع للشحنات الكهربائية من جسمٍ إلى آخر.

التيار الكهربائي: سريان الشحنات الكهربائية في مادةٍ موصلةٍ.

الدائرة الكهربائية: المسار الذي ينتقل فيه التيار الكهربائي.

دائرة التوالي: دائرة كهربائية، يكون سريان التيار الكهربائي فيها في اتجاهٍ ثابتٍ في جميع أجزاء المسار دون أن يتفرَّغ.

دائرة التوازي: دائرة كهربائية، يكون سريان التيار الكهربائي فيها في أكثر من اتجاه.